



Example Exam - Basic Electricity, 08/10/2018

Name: .....

Student ID:

0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9

In the following circuit, where source voltage is  $V_s = 110$  V, current and active power measurements were taken:

- $I_2 = 2$  A;
- $I_3 = 4$  A;
- $P_3 = 300$  W (measured in RL branch)

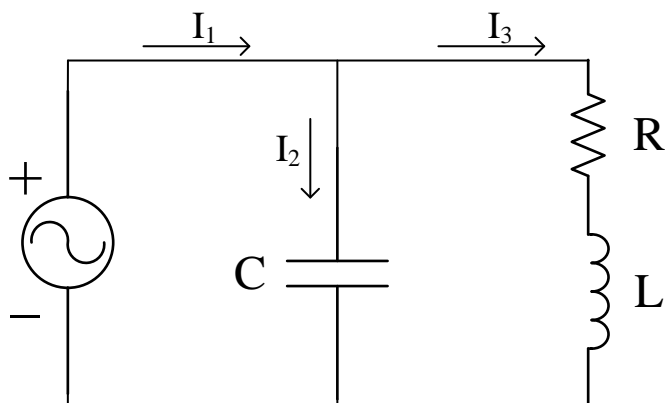


Figura 1: Circuit



**Question 1** Find the magnitude for current  $I_1$ , in amperes.

0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	·	9

**Question 2** Find the power factor in the RL branch (leading or lagging).

0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	·	9

**Question 3** Find the power factor as seen from the voltage source (leading or lagging).

0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	·	9



+1/3/58+

**Question 4** Describe the procedure and assumptions that should be followed to find the capacitor that adjusts the power factor to a specific value.

0	0.5	1	1.5	2	2.5	3
---	-----	---	-----	---	-----	---





Example Exam - Basic Electricity, 08/10/2018

Name: .....

Student ID:

0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9

In the following circuit, where source voltage is  $V_s = 110$  V, current and active power measurements were taken:

- $I_2 = 2$  A;
- $I_3 = 4$  A;
- $P_3 = 300$  W (measured in RL branch)

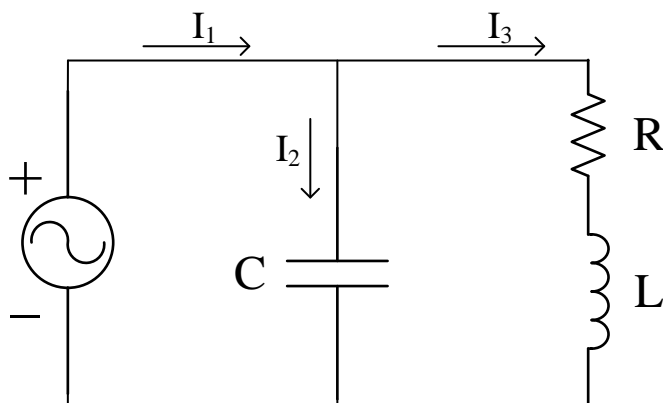


Figura 2: Circuit



**Question 1** Find the magnitude for current  $I_1$ , in amperes.

0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

**Question 2** Find the power factor in the RL branch (leading or lagging).

0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9

**Question 3** Find the reactive power supplied by the voltage source, in VAR.

0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9



+2/3/54+

**Question 4** Describe the procedure and assumptions that should be followed to find the capacitor that adjusts the power factor to a specific value.

0	0.5	1	1.5	2	2.5	3
---	-----	---	-----	---	-----	---



+2/4/53+





# Example Exam - Basic Electricity, 08/10/2018

Name: .....

Student ID:

0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9

In the following circuit, where source voltage is  $V_s = 127$  V, current and active power measurements were taken:

- $I_2 = 1$  A;
- $I_3 = 3$  A;
- $P_3 = 280$  W (measured in RL branch)

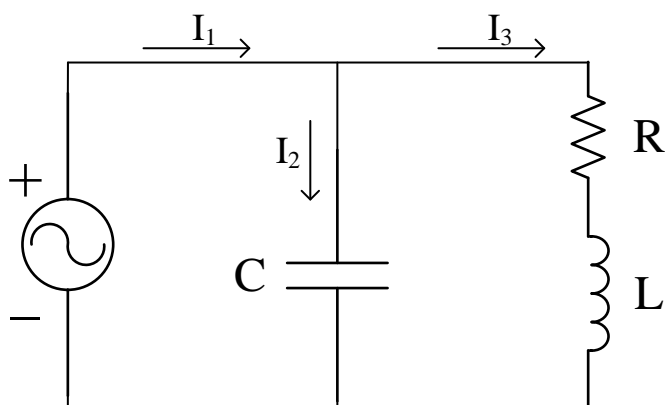


Figura 3: Circuit



**Question 1** Find the magnitude for current  $I_1$ , in amperes.

0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	·	9

**Question 2** Find the power factor in the RL branch (leading or lagging).

0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	·	9

**Question 3** Find the power factor as seen from the voltage source (leading or lagging).

0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	·	9



**Question 4** Describe the procedure and assumptions that should be followed to find the capacitor that adjusts the power factor to a specific value.

0	0.5	1	1.5	2	2.5	3
---	-----	---	-----	---	-----	---





Example Exam - Basic Electricity, 08/10/2018

Name: .....

Student ID:

0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9

In the following circuit, where source voltage is  $V_s = 127$  V, current and active power measurements were taken:

- $I_2 = 1$  A;
- $I_3 = 3$  A;
- $P_3 = 280$  W (measured in RL branch)


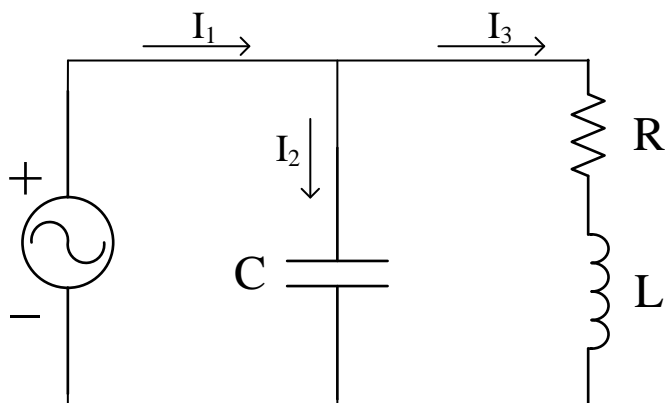


Figura 4: Circuit

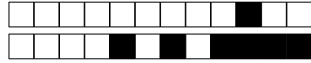

**Question 1** Find the magnitude for current  $I_1$ , in amperes.

0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

**Question 2** Find the power factor in the RL branch (leading or lagging).

0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9

**Question 3** Find the reactive power supplied by the voltage source, in VAR.

0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9




+4/3/46+

**Question 4** Describe the procedure and assumptions that should be followed to find the capacitor that adjusts the power factor to a specific value.

0	0.5	1	1.5	2	2.5	3
---	-----	---	-----	---	-----	---





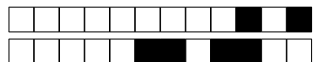

Example Exam - Basic Electricity, 08/10/2018

Name: .....

Student ID:

0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9

In the following circuit, where source voltage is  $V_s = 220$  V, current and active power measurements were taken:

- $I_2 = 2$  A;
- $I_3 = 3$  A;
- $P_3 = 400$  W (measured in RL branch)


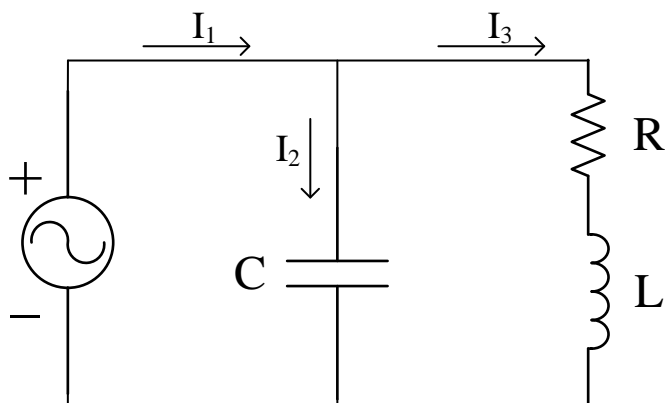


Figura 5: Circuit

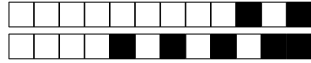

**Question 1** Find the magnitude for current  $I_1$ , in amperes.

0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	·	9

**Question 2** Find the power factor in the RL branch (leading or lagging).

0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	·	9

**Question 3** Find the power factor as seen from the voltage source (leading or lagging).

0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	·	9



+5/3/42+

**Question 4** Describe the procedure and assumptions that should be followed to find the capacitor that adjusts the power factor to a specific value.

0	0.5	1	1.5	2	2.5	3
---	-----	---	-----	---	-----	---



+5/4/41+