



Example Exam

Name:

Student ID:

0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9

In the following circuit, where source voltage is $V_s = 110$ V, current and active power measurements were taken:

- $I_2 = 2$ A;
- $I_3 = 4$ A;
- $P_3 = 320$ W (measured in RL branch)

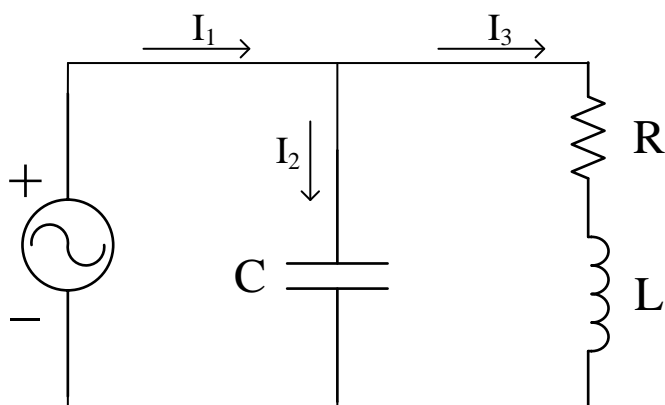


Figura 1: Circuit



Question 1 Find the magnitude for current I_1 , in amperes.

0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	·	9

Question 2 Find the power factor in the RL branch (leading or lagging).

0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	·	9

Question 3 Find the power factor as seen from the voltage source (leading or lagging).

0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	·	9



+1/3/58+

Question 4

Describe the procedure and assumptions that should be followed to find the capacitor that adjusts the power factor to a specific value.

0	0.2	0.4	0.6	0.8	1
---	-----	-----	-----	-----	---

