

Example Exam - Basic Electricity, 08/10/2018

Name: Abc Xyz

Student ID:

0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9

In the following circuit, where source voltage is  $V_s = 110\text{ V}$ , current and active power measurements were taken:

- $I_2 = 2\text{ A}$ ;
- $I_3 = 4\text{ A}$ ;
- $P_3 = 300\text{ W}$  (measured in RL branch)

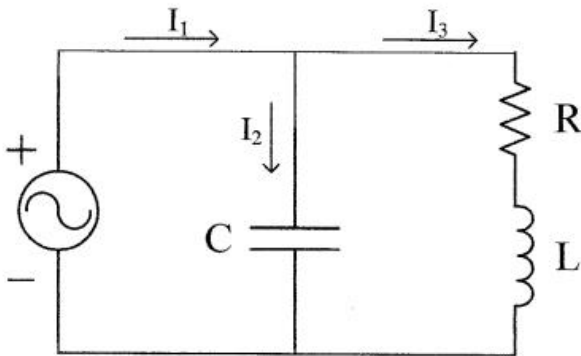


Figura 1: Circuit



**Question 1** Find the magnitude for current  $I_1$ , in amperes.

	0	0	0
1	1	1	1
2		2	2
3	3	3	3
4	4		
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8		
9	9	9	9

0/2

**Question 2** Find the power factor in the RL branch (leading or lagging).


	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6		6
7	7	7
8	8	
9	9	9

2/2

**Question 3** Find the power factor as seen from the voltage source (leading or lagging).

	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	
6	6	6
7	7	
8	8	8
9		9

2/3

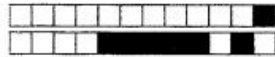


+1/3/58+

**Question 4** Describe the procedure and assumptions that should be followed to find the capacitor that adjusts the power factor to a specific value.

☐ 0 ☐ 0.5 ☐ 1 ☐ 1.5 ☒ 2 ☐ 2.5 ☐ 3

2/3

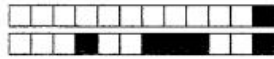

+1/4/57+