









Example Exam - Basic Electricity, 08/10/2018

Name: lili

Student ID:

0	0	0	0		0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2		2	2	2	2
3		3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	
5	5	5	5	5		5	5
	6	6	6	6	6	6	6
7	7		7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8		8
9	9	9	9	9	9	9	9

In the following circuit, where source voltage is  $V_s = 220$  V, current and active power measurements were taken:

- $I_2 = 2 \text{ A}$ ;
- $I_3 = 3 \text{ A}$ ;
- $P_3 = 400 \text{ W}$  (measured in RL branch)


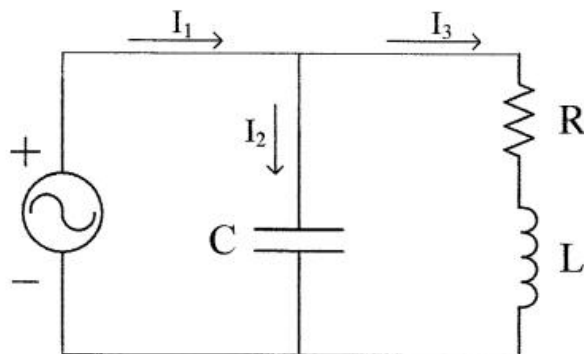


Figura 5: Circuit

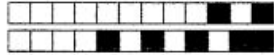

**Question 1** Find the magnitude for current  $I_1$ , in amperes.

<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0
1	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	<input checked="" type="checkbox"/>
7	7	7	<input checked="" type="checkbox"/>
8	8	<input checked="" type="checkbox"/>	8
9	9	9	9

2/2

**Question 2** Find the power factor in the RL branch (leading or lagging).


<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
1	1	<input checked="" type="checkbox"/>
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	<input checked="" type="checkbox"/>	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9

2/2

**Question 3** Find the power factor as seen from the voltage source (leading or lagging).

<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	<input checked="" type="checkbox"/>
5	5	5
6	6	6
7	<input checked="" type="checkbox"/>	7
8	8	<input checked="" type="checkbox"/>
9	<input checked="" type="checkbox"/>	9

0/3

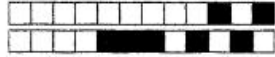

+5/3/42+

**Question 4** Describe the procedure and assumptions that should be followed to find the capacitor that adjusts the power factor to a specific value.

☐ 0 ☐ 0.5 ☐ 1 ☐ 1.5 ☐ 2 ☒ 2.5 ☐ 3

2.5/3



+5/4/41+