

Example Exam - Basic Electricity, 08/10/2018

Name:

Student ID:

0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9

In the following circuit, where source voltage is $V_s = 127\text{ V}$, current and active power measurements were taken:

- $I_2 = 1\text{ A}$;
- $I_3 = 3\text{ A}$;
- $P_3 = 280\text{ W}$ (measured in RL branch)

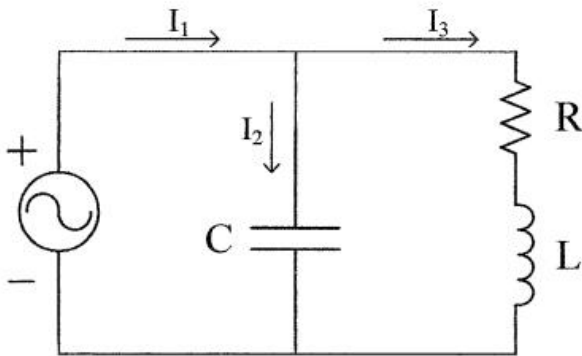


Figura 3: Circuit



+3/2/51+

Question 1 Find the magnitude for current I_1 , in amperes.

<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0
	1	1	1
2	<input checked="" type="checkbox"/>		2
3	3	3	3
4	4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5		5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

2/2

Question 2 Find the power factor in the RL branch (leading or lagging).


<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	<input checked="" type="checkbox"/>
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	<input checked="" type="checkbox"/>	7
8	8	8
9	9	<input checked="" type="checkbox"/>

0/2

Question 3 Find the power factor as seen from the voltage source (leading or lagging).

<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
1	1	<input checked="" type="checkbox"/>
2	2	2
3	3	3
4	4	<input checked="" type="checkbox"/>
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	<input checked="" type="checkbox"/>	9

0/3

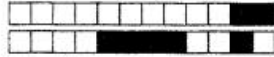


+3/3/50+

Question 4 Describe the procedure and assumptions that should be followed to find the capacitor that adjusts the power factor to a specific value.

☐ 0 ☐ 0.5 ☐ 1 ☐ 1.5 ☐ 2 ☐ 2.5 

3/3

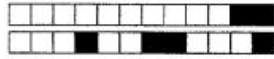

+3/4/49+